
## ZAVRŠNI ISPIT 2011/2012 ELESUS

## by: DOCX

- 1. Dizalica, s prihvatnicom mase mp=1t, diže teret mase mt=10t. Maksimalna brzina dizanja tereta iznosi v=60m/min, koja se postiže uz brzinu vrtnje motora od n=1829 o/min. Teret se diže na visinu od n=30m. Vrijeme ubrzanja(usporenja), prilikom dizanja tereta, od brzine v=0 m/min do brzine v=60 m/min (kod usporenja od v= 60 m/min do v= 0 m/min) iznosi t=10s. Stupanj iskorištenja pogona η=0.8. Treba odrediti ukupni moment motora prilikom dizanja tereta za slučaj:
  - a) ubrzanja (prilikom dizanja tereta) od v= 0 m/min do v= 60 m/min
  - b) dizanja tereta konstantnim iznosom v= 60 m/min
  - c) usporenja od v= 60 m/min do v= 0 m/min

Odredite vrijeme za dizanje tereta, nacrtajte kvalitativni graf i nacrtajte vremenske dijagrame za brzinu dizanja tereta, snagu i moment motora. Ukupni moment inercije pogona je Ju=3kgm2.

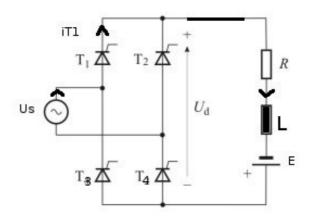2. Zadan je punoupravljivi usmjerivač u mosnom spoju RLE prema slici. Za vrijednost elemenata  $R=5~\Omega$ , E=70~V, i  $\Omega L >> R$  te efektivna vrijednost napona Us,ef= 230V. Izračunajte kut upravljanja  $\alpha$  potreban da bi trošilo davalo 750 W snage. Izračunajte snagu koja se disipira na otporniku R. Nacrtajte valne oblike struje i napon trošila za izračunati kut upravljanja.



3. Zadan je jednofazni izmjenjivač u mosnom spoju s kvazipravokutnom modulacijom širine impulsa. Induktivitet trošila L=20 mH, otpor trošila R=20  $\Omega$ , napon izvora  $U_{DC}$ =150 V. Izračunajte radnu snagu predanu trošilu do uključivo 7. harmonika uz kut upravljanja  $\delta$ = 30°. Kut  $\delta$  je polovina trajanja nule (2  $\delta$ =60°). Skicirajte valni oblik napona i struje trošila.

4.Istosmjerni nezavisno uzbušeni motor ima sljedeće podatke  $P_n$ = 10 kW,  $U_n$ =220V,  $I_n$ = 47.5 A,  $n_n$ = 390 o/min.  $R_n$ =0.2 $\Omega$  podiže teret momenta  $M_t$ =0.5  $M_n$  brzinom n=0.3 $n_n$ . Odrediti faktor vođenja  $D_1$  sklopke prikazane na slici u slučaju bipolarne modulacije širine impulsa. Odrediti brzinu spuštanja tereta iznosa  $M_t$ =0.7  $M_n$ , uz faktor vođenja  $D_1$ =0.2. Skicirajte vanjsku karakteristiku motora i tereta. Na slici označite radnu točku dizanja i spuštanja. Izračunajte koju snagu pretvarač predaje izvoru  $U_{DC}$  prilikom spuštanja tereta. Napon istosmjernog izvora iznosi  $U_{DC}$ =250 V. Nacrtajte valne oblike struje i napona prilikom dizanja i spuštanja tereta.

