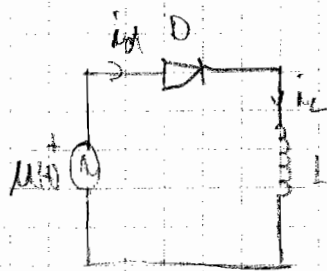



① POLUVÁKNI NEUPRAVLSIVÍ ISPRAVKAČ - L-TROJKA



$$u(t) = 100 \sin(314t)$$

$$I_{Dmax} = 10 \text{ A}$$

$$L = ?$$

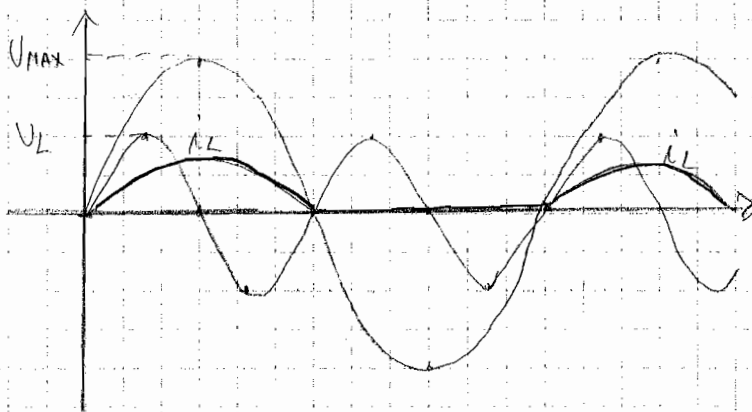


$$I_{Dmax} = \frac{2 U_{max}}{\omega L} - \text{MAXIMÁLNÍ PRŮBĚH NA VLODI } \frac{V}{\Omega}$$

$$L = \frac{2 U_{max}}{\omega I_{Dmax}}$$

$$u(t) = U_{max} \sin(\omega t) \Rightarrow U_{max} = 100 \text{ V} ; \omega = 314 \text{ s}^{-1}$$

$$L = \frac{2 \cdot 100}{314 \cdot 10} = 63.7 \text{ mH}$$

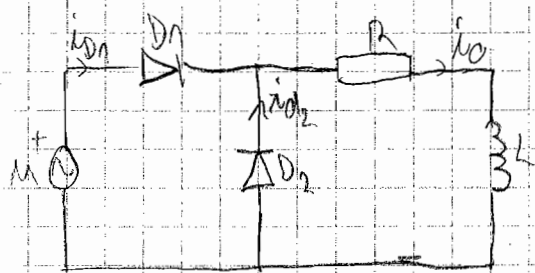1) POLUVNANI ISPRAVNAČ S POREDNOM DIODOM: - R-L-TROJILA



$$V_{SRMS} = 240V$$

$$f = 60Hz$$

$$R = 8 \Omega$$

$$L \rightarrow \infty$$

1) FAKTOR SNAGE φ , SKICA VALNIH OBLIKA NAPONA NA ω I E SRUJA NA D_1 I D_2

2) SREDNJA VRIJEDNOST STRUJE KROZ D_1 I D_2

3) ODBEDI L TAKAV DA VALOVITOST STRUJE TROJILA NEIZVODI VIŠE OD 10% OD SREDNJE VRIJEDNOSTI STRUJE TROJILA I_o

$$108.93V$$

$$P = \frac{P}{S}$$

$$V_{max} = \sqrt{2} V_{SRMS} = \sqrt{2} \cdot 240 = 339.41V - \text{MAXIMALNI NAPON IZVORA}$$

$$I_o = \frac{V_{max}}{\pi R} = 13.5A - \text{SREDNJA VRIJEDNOST STRUJE NA TROJILU} \approx I_{RMS}$$

$$I_{SRMS} = \frac{I_{RMS}}{\sqrt{2}} = \frac{13.5}{\sqrt{2}} = 9.55A - \text{EFEKTIVNA VRIJEDNOST STRUJE IZVORA}$$


$$P = I_{RMS}^2 \cdot R = 13.5^2 \cdot 8 = 1458 [W] - \text{SNAGA NA TROJILU}$$

(1)

$$P = I_o \cdot V_o = 13.5 \cdot \frac{V_{max}}{\pi} = 13.5 \cdot 108.93V = 1459 [W]$$

$$S = V_{SRMS} \cdot I_{SRMS} = 240 \cdot 9.55 = 2292 [VA]$$

$$\varphi = \frac{1459}{2292} = 0.637$$

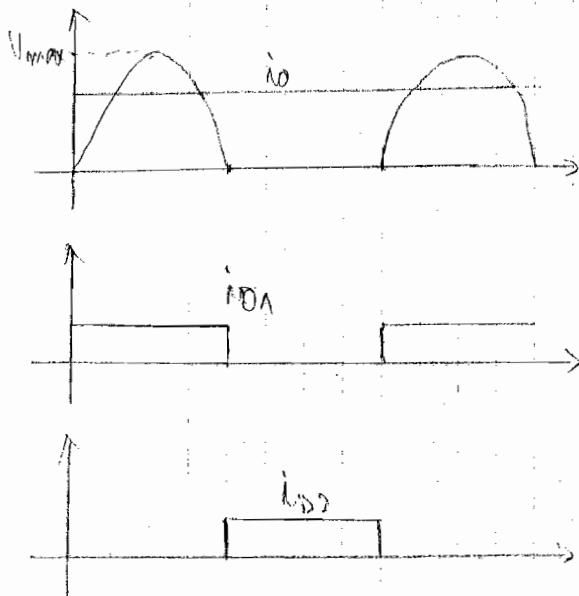

b) $I_{D1} = I_{D2} = \frac{I_0}{2} = \frac{13.5}{2} = 6.75 \text{ A}$ - СРЕДНЯЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СРЕДНЯЯ
КРАЕВАЯ МОЩНОСТЬ P_0

c) $V_1 = \frac{U_{max}}{2} = 170 \text{ V}$ - АМПЛИТУДА ОСНОВНОГО ГАРМОНИКА V_0

$\Delta I_0 = \frac{I_0}{10} = 1.35 \text{ A}$ - ВАЛЮТНОЕ ОТНОШЕНИЕ ГАРМОНИКА I_0

$I_1 = \frac{\Delta I_0}{2} = 0.675 \text{ A}$ - СРЕДНЯЯ ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ГАРМОНИКА I_0

$Z_1 = \frac{V_1}{I_1} = \frac{170}{0.675} = 250 \Omega$ - ИМПЕДАНС ОСНОВНОГО ГАРМОНИКА I_0

или

$Z_1 = \frac{U_{max}}{\Delta I_0}$

$Z_1 = \sqrt{R^2 + \omega L^2} \Rightarrow$


$Z^2 = R^2 + \omega L^2$

$Z^2 - R^2 = \omega^2 L^2 \quad | : \omega^2$

$L^2 = \frac{Z^2 - R^2}{\omega^2}$

$L = \sqrt{\frac{Z^2 - R^2}{\omega^2}} = \sqrt{\frac{250^2 - 1^2}{377^2}} = 0.64 \text{ H}$

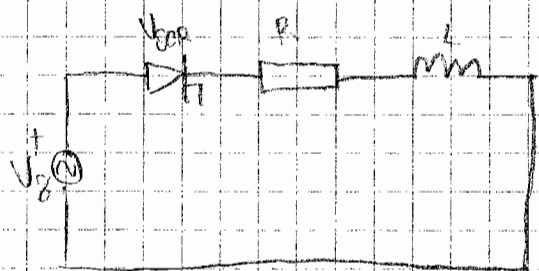UPRAVLIVÍ POLYNALNÍ IŠEPAVISAČ - R-L-TROŠILO



$$V_0 = 120 \text{ V}$$

$$f = 60 \text{ Hz}$$

$$R = 20 \Omega$$

$$L = 0.04 \text{ H}$$

$$\alpha = 45^\circ [\text{rad}]$$

a) ANALYTICKÝ PRAŽ ZA STOVNU V CILOPU $i(\omega t) = ?$

b) JEDNOU VESOVOST STAVU R(L)

c) SREDNSV SNAGU NA TROŠILO

d) FAKTOR SNAGE

$$i(\omega t) = \frac{V_{\max}}{Z} \sin(\omega t - \varphi) + A e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$V_{\max} = \sqrt{2} \cdot V_0 = \sqrt{2} \cdot 120 = 169.7 \text{ V}$$


$$Z = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{20^2 + (2 \cdot \pi \cdot 60 \cdot 0.04)^2} = 25 \Omega$$

$$\varphi = \tan^{-1}\left(\frac{\omega L}{R}\right) = 37^\circ \Rightarrow \varphi = 37 \cdot \frac{\pi}{180} \text{ rad} = 0.646 \text{ rad}$$

$$\tau = \frac{L}{R} = \frac{0.04}{20} = 0.002$$

$$A = \frac{\sqrt{2} V_0 \omega L}{Z^2} = \frac{V_{\max} \omega L}{Z^2} = 4.09$$

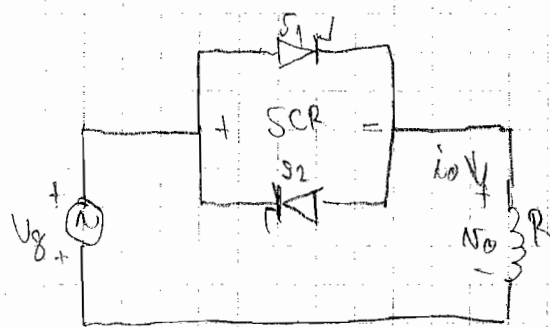4) 12MSENIČNI PRETVARAČ (AC/AC) - JEDNOFAZNI REGULATOR NAPONA



- $V_s = 120V$
 $f = 60Hz$
 $R = 15\Omega$
 $P = 500W$
- KUT UPRAVLJANJA TIRISTORA - α
 - EFEKTIVNA VRIJEDNOST STRUJE IZVORA
 - EFEKTIVNA I SREDNJA VRIJEDNOST STRUJE TIRISTORA
 - FAKTOR SNAGE IZVORA
 - UKUPNO HARMONICKO IZOBILJEŽENJE STRUJE IZVORA - THD

2) $P = \frac{V_{ORMS}^2}{R} \Rightarrow V_{ORMS} = \sqrt{PR} = 86.6V$ - EFEKTIVNA VRIJEDNOST NAPONA NA TROŠILU

$$V_{ORMS} = V_s \cdot \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$$

$$V_{ORMS} - V_s \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}} = 0 \Rightarrow \text{NUMERICKI} \Rightarrow \alpha = 88.9^\circ$$

b) $I_{ORMS} = \frac{V_{ORMS}}{R} = \frac{86.6}{15} = 5.77A$

c) $I_{SCR_{RMS}} = \frac{I_{ORMS}}{\sqrt{2}} = \frac{5.77}{\sqrt{2}} = 4.08A$ - EFEKTIVNA STRUJA TIRISTORA

$$I_{SCR_{AV}} = \frac{\sqrt{2} V_0}{2\pi R} (1 + \cos\alpha) = \frac{\sqrt{2} \cdot 120}{2\pi \cdot 15} (1 + \cos 88.9^\circ) = 1.86A$$
 - SREDNJA STRUJA TIRISTORA

a) $PF = \frac{P}{S} = \frac{500}{V_s \cdot I_{ORMS}} = 0.72$ Ili $PF = \sqrt{1 - \frac{\alpha}{\pi} + \frac{\sin(2\alpha)}{2\pi}}$

$$I_{RMS} = \frac{U_{RMS}}{R} = \frac{120}{15} = 8A$$


SLIKA $\Rightarrow C_1 = 0.61$ - FAKTOR OSNOVNOG HARMONIKA

$$I_{RMS} = C_1 \cdot I_{RMS} = 0.61 \cdot 8 = 4.8A - \text{EFEKTIVNA VREDNOST OSNOVNOG HARMONIKA}$$

$$THD = \frac{\sqrt{I_{RMS}^2 - I_{RMS}^2}}{I_{RMS}} = \frac{\sqrt{5.77^2 - 4.8^2}}{4.8} = 0.63 \Rightarrow 63\%$$

5

a) SILAZNO-VILAZNI PŘETVARNÍČ:

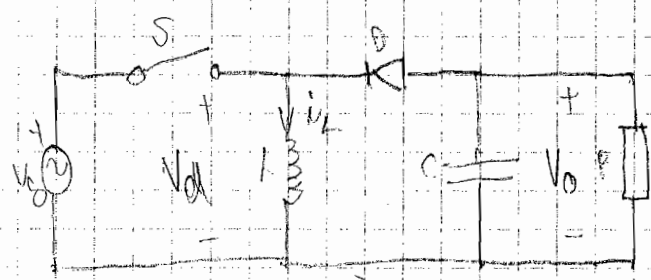

$$L = 20 \text{ mH}$$

$$L = 0.05 \text{ mH}$$

$$V_L = V_D = 15 \text{ V}$$

$$V_g = 10 \text{ V}$$

$$P = 10 \text{ W}$$

$$I_o = \frac{P_o}{V_o} = \frac{10 \text{ W}}{10 \text{ V}} = 1 \text{ A}$$

$$\frac{D}{1-D} = \frac{V_o}{V_g} = \frac{10}{15}$$

$$D = 0.4$$

PREPOSTAVÍJENÍ DŘANICÍ
REŽIM ŘÁD

$$D = 0.4$$

$$I_{LB} = \frac{I_o \cdot V_o}{2L} (1-D)^2 = \text{ODANÁ VŘEDNOST EPR}$$


$$I_{LBmax} = (D=1) = \frac{I_o \cdot V_o}{2L} = \frac{50 \text{ m} \cdot 10}{2 \cdot 0.05 \text{ m}} = 5 \text{ A}$$

$$I_{LB} = I_{LBmax} (1-D)^2 = 5 \cdot (1-0.4)^2 = 1.2 \text{ A} - \text{VLAZNA DŘANICA VŘEDNOST NAPOL}$$

$$I_o < I_{LB} - \text{ISPŘEKIDANÍ REŽIM VADAT}$$

$$D = \frac{V_o}{V_g} \sqrt{\frac{I_o}{I_{LBmax}}} = \frac{10}{15} \sqrt{\frac{1}{5}} = 0.3$$

1) VOLTASEN ISKREKIDANOM PERSVARAČ:

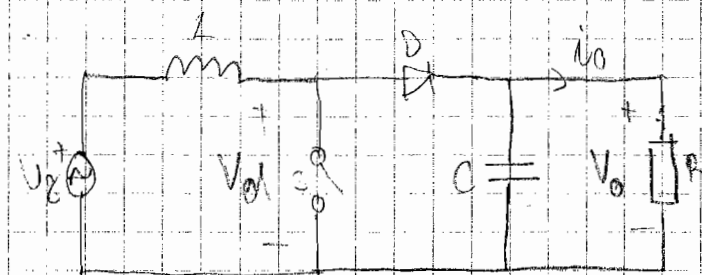

- RADI V ISKREKIDANOM REŽIMU

RADA D

$$U_g = 48V$$

$$12V < U_o < 36V$$

$$P_{omax} = 120W$$

$$f_c = 50kHz$$


$$L = ?$$

$$I_{omax} = \frac{P_{omax}}{U_o} = 2.5A$$

$$T = \frac{1}{f} = 20\mu s$$

$$I_{oBmax} = \frac{T_o U_o}{2L} D(1-D)^2 \Rightarrow L = \frac{T_o U_o}{2I_{oBmax}} D(1-D)^2$$
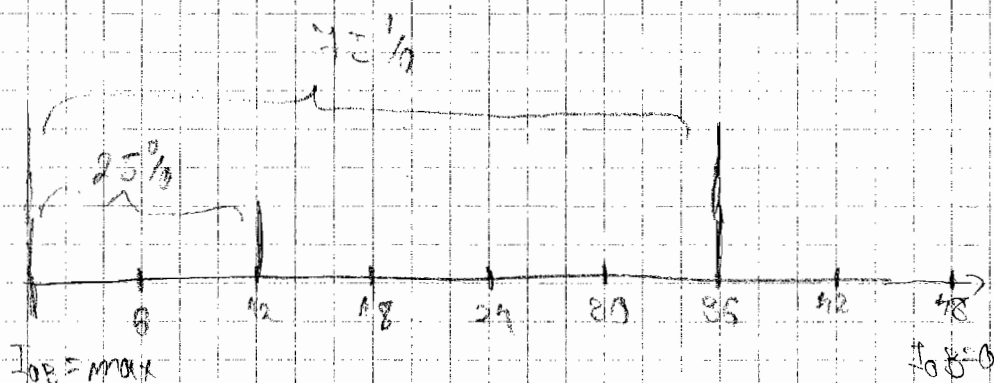
$$L = \frac{20\mu s \cdot 48}{2 \cdot 2.5} 0.75(1-0.75)^2 = 3\mu H$$



$$0.25 < D < 0.75$$

⑥ PWM

- TREBA DIZAJNIRATI PWM - INVERZIVNAČ KODI ĆE NA IZLAZU DAVATI NAPON EFEKTIVNE VRIJEDNOSTI 75V I 60Hz.
- INVERZIVNAČ JE SPOJEN NA ISTOSMERNI IZVOR 150V. TERET JE SERIJSKA KOMBINACIJA R-L TROJILA, $R=12\Omega$, $L=60\text{mH}$.
- ODREDI SKLOPNU FREKVENCIJU TAKVU DA JE THD $\leq 10\%$

$$m_a = \frac{V_1}{V_{dc}} = \frac{75\sqrt{2}}{150} = 0.707 - \text{INDEKS AMPLITUDNE MODULACIJE}$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = \frac{75\sqrt{2}}{\sqrt{R^2 + (2\pi f L)^2}} = 4.14\text{ A}$$

$$\text{THD} \leq 10\%$$

$$\text{THD} = \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (I_{n\text{RMS}})^2}}{I_{1\text{RMS}}} \Rightarrow \frac{\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (I_{n\text{RMS}})^2}}{I_{1\text{RMS}}} \leq 0.1 \Rightarrow \sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (I_{n\text{RMS}})^2} \leq 0.1 I_{1\text{RMS}}$$

$$\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (I_{n\text{RMS}})^2} \leq 0.1 \cdot \frac{4.14}{\sqrt{2}} = 0.293 - \text{EFEKTIVNA VRIJEDNOST 3. IJE HARMONIKA}$$

$$\sqrt{\sum_{n=2}^{\infty} (I_{n\text{RMS}})^2} \approx I_{\text{mfRMS}} = \frac{I_{\text{mf}}}{\sqrt{2}} \Rightarrow I_{\text{mf}} < 0.1 \cdot 4.14 = 0.414\text{ A}$$

- IZ TABLICE:

$$m = m_f ; m_a = 0.7 \Rightarrow \frac{V_m}{V_{dc}} = \frac{V_{mf}}{V_{dc}} = 0.92 \Rightarrow V_{mf} = 150 \cdot 0.92 = 138\text{ V}$$

$$f = f_s :$$

$$Z_{mf} = \frac{V_{mf}}{I_{mf}} = \frac{138}{0.414} = 333\Omega$$


- PRETPOSTAVKA:

$$Z_{mf} \approx \omega L = m_f \cdot \omega_1 \cdot L$$

$$m_f \cdot \omega_1 \cdot L > 333 \Rightarrow m_f > \frac{333}{377 \cdot 0.06} = 14.7 \approx 15 \Rightarrow \text{ODABIREMO } \textcircled{17}$$

$$f_s = m_f \cdot f_{\text{ref}} = 17 \cdot 60 = 1020\text{ Hz}$$

D2.

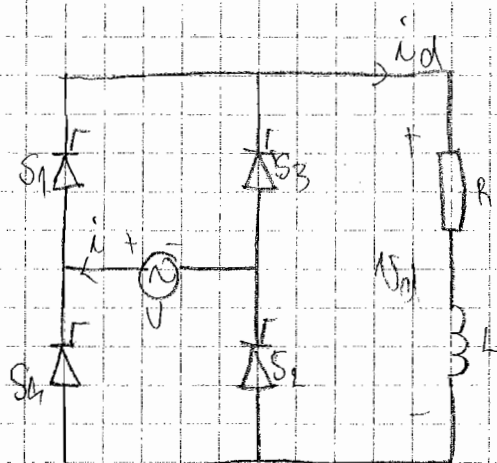

$$R = 20 \, \Omega$$

$$L = 100 \, \text{mH} = 0.1 \, \text{H}$$

$$V_{\text{PRMS}} = 70 \, \text{V}$$

$$I_d = 2 \, \text{A}$$

$$\alpha = ?$$

$$I_d = \frac{2V_d}{\pi} \cos \alpha \quad ; \quad V_{\text{PRMS}} = \frac{V_{\text{max}}}{2} = \frac{V_d \sqrt{2}}{2} \Rightarrow V_d = \sqrt{2} V_{\text{PRMS}} = 99 \, \text{V}$$


$$i_d = \frac{I_d}{R} \Rightarrow V_d = i_d \cdot R = 2 \cdot 20 = 40 \, \text{V}$$

$$\cos \alpha = \frac{V_d \pi}{2 V_d} = \frac{40 \pi}{2 \cdot 99} = 0.63 \Rightarrow \alpha = 50.6^\circ$$

STRUJA ĆE BITI ISPREKIDANA PRI KUTU : $\alpha \geq \text{tg}^{-1} \left(\frac{\omega L}{R} \right)$

$$\text{tg}^{-1} \alpha = \text{tg}^{-1} \left(\frac{2\pi f L}{R} \right) = \text{tg}^{-1} \left(\frac{2 \cdot 50 \cdot 0.1}{20} \right) = 57.5^\circ$$

2. DZ - ⑥

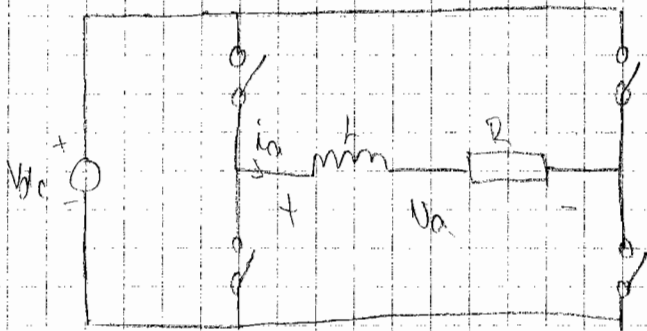

$$R = 20 \, \Omega$$

$$L = 80 \, \text{mH}$$

$$f = 200 \, \text{Hz} \Rightarrow \omega = 2\pi f = 1256.64 \, \text{s}^{-1}$$

$$V_{dc} = 50 \, \text{V}$$

$$I_{0 \text{ RMS}} = 2 \, \text{A} \text{ PŘI VA FUNKČNÍM KAPACITÁM}$$

$$V_m = \frac{4}{\pi} \frac{V_{dc}}{n}$$

$$V_1 = \frac{4}{\pi} \frac{V_{dc}}{1} = \frac{4}{\pi} V_{dc} = 63.66 \, \text{V}$$

$$Z_1 = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2} = \sqrt{20^2 + (1256.64 \cdot 0.08)^2} = 102.8 \, \Omega$$

$$V_2 = \frac{4}{\pi} \frac{V_{dc}}{2} = 31.83 \, \text{V}$$

$$Z_2 = \sqrt{R^2 + (\omega \frac{L}{2})^2} = 202.5 \, \Omega$$

$$V_3 = \frac{4}{\pi} \frac{V_{dc}}{3} = 21.22 \, \text{V}$$

$$Z_3 = \sqrt{R^2 + (\omega \frac{L}{3})^2} = 302 \, \Omega$$

$$I_1 = \frac{V_1}{Z_1} = 0.62 \, \text{A}$$

$$I_2 = \frac{V_2}{Z_2} = 0.154 \, \text{A}$$

$$I_3 = \frac{V_3}{Z_3} = 0.07 \, \text{A}$$

$$I_0 = \frac{I_1 + I_2 + I_3}{3} = 0.282 \, \text{A}$$

$$I_{0 \text{ RMS}} = \frac{I_0}{\sqrt{2}} = 0.1995 \, \text{A}$$

